

## درس مدار منطقی

### پروژه ضرب کننده

نام : محمد حسین کاشانکی – علی امیری راد

نام استاد: دکتر شریعتمدار مرتضوی

در این پروژه قصد داریم ضرب کننده ای بسازیم که 16 بیت را در 16 بیت ضرب کند و در 32 بیتی خروجی ذخیره کند. ورودی اول 16 بیت کم ارزش a و ورودی دوم 16 بیت کم ارزش b است. مضروب فیه در رجیستر multiplier قرار می گیرد و مضروب در 16 بیت کم ارزش رجیستر multiplicand همچنین یک adder برای جمع product (خروجی رجیستر product) و multiplicand داریم و با استفاده از یک process حساس به لبه بالا رونده کلاک کنترل می کنیم که در هر مرحله add & shift صورت گیرد.

برای این منظور باید یک state machine که شامل دو state : idle , multiply است را پیاده سازی کنیم. در idle state کاری انجام نمی شود و منتظر می مانیم تا start 1 شود. هنگامی که start یک کلاک یک می شود نشان این است که a,b ورودی معتبرند و باید عملیات ضرب آغاز شود؛ بنابراین به state multiply می رویم و رجیستر های multiplier, multiplicand را طبق روش گفته شده پر کنیم. همچنین اگر state = 1 دریافت نشد همچنان در idle باقی می مانیم :

```
23 begin
24     in_product <= multiplicand + product ;
25     y <= product;
26 process (clk)
27 begin
28     if rising_edge(clk) then
29         case state is
30             when idle =>
31                 ready <= '0';
32                 if start = '1' then
33                     multiplier <= b(15 downto 0);
34                     multiplicand <= ("0000000000000000") & a(15 downto 0);
35                     product <= (others =>'0');
36                     state <= multiply;
37                 else
38                     state <= idle;
39                 end if;
40             when multiply =>
41                 if counter <17 then
42                     multiplier <= '0' & multiplier(15 downto 1);
43                     multiplicand <= multiplicand(30 downto 0) & '0';
44                     counter <= counter +1;
45                     if multiplier(0) = '1' then
46                         product <= in_product;
```

در state multiply باید به اندازه 16 کلاک هر بار multiplier به راست و multiplicand به چپ شیفت بخورد (تعداد اجرا با استفاده از یک حلقه for و یک سیگنال counter انجام می شود) و سپس با استفاده از بیت کم ارزش multiplier تعیین شود که آیا حاصل جمع در product ریخته شود یا خیر. حاصل جمع خروجی adder است که با نام in\_product مشخص شده است.

در انتها هنگامی که 16 کلاک تمام شد باید یک کلاک ready = 1 داشته باشیم و به state idle برویم و منتظر دو عدد و سیگنال start

باشیم.

بعدی

```
40     when multiply =>
41         if counter <17 then
42             multiplier <= '0' & multiplier(15 downto 1);
43             multiplicand <= multiplicand(30 downto 0) & '0';
44             counter <= counter +1;
45             if multiplier(0) = '1' then
46                 product <= in_product;
47             end if;
48         elsif counter = 17 then
49             ready <= '1';
50             counter <= 1;
51             state <= idle;
52         end if;
53     end case;
54 end if;
55 end process;
56 end Behavioral;
```

برای نوشتن تست بنچ 3 بار به طور متوالی ضرب را انجام می دهیم : فرآیند یک تست به این صورت است :

ابتدا a,b را تعیین می کنیم و یک کلاک بعد start را به مدت یک کلاک 1 می کنیم. سپس به اندازه کافی (به طور مثال 20 کلاک) صبر می کنیم تا خروجی معتبر شود و سیگنال ready یک شود.

```

37
38     a <= x"00001234";
39     b <= x"00005678";
40     clk <= '1';
41     wait for clkperiod/2;
42     clk <= '0';
43     wait for clkperiod/2;
44     start <= '1';
45     clk <= '1';
46     wait for clkperiod/2;
47     clk <= '0';
48     wait for clkperiod/2;
49     start <= '0';
50     for i in 1 to 20 loop
51         clk <= '1';
52         wait for clkperiod/2;
53         clk <= '0';
54         wait for clkperiod/2;
55     end loop;

```


سپس می توان تست دوم و سوم را اعمال کرد.



در شبیه سازی نهایی مشاهده می شود که مطابق انتظار خروجی و ready آماده می شوند: (اعداد مبنای 16)

$$1234 * 5678 = 6260060$$


$$8301 * 2acb = 15e60bcb$$

$$982c * 1ff0 = 12fbfd40$$

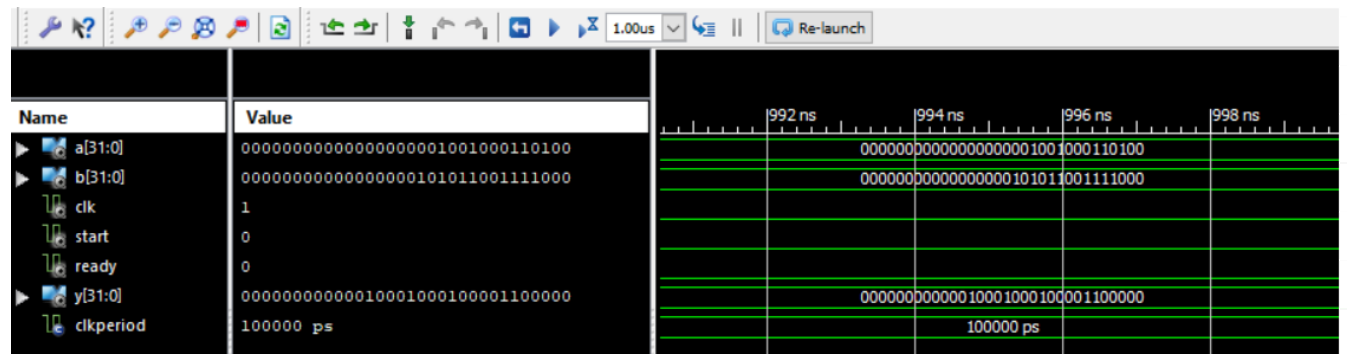

 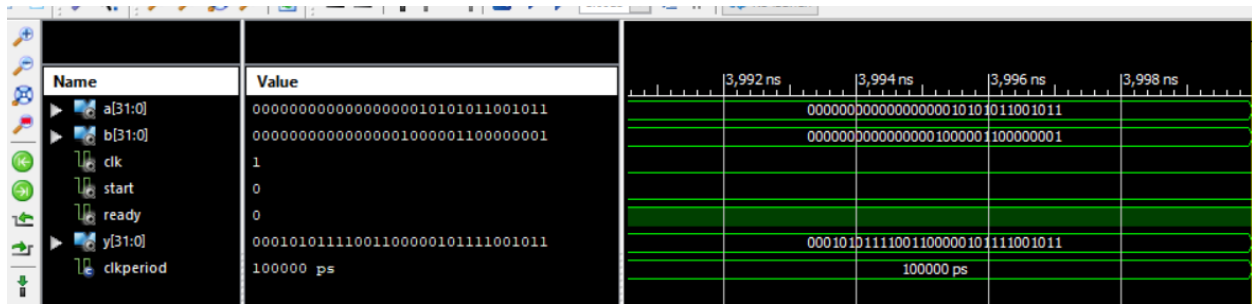

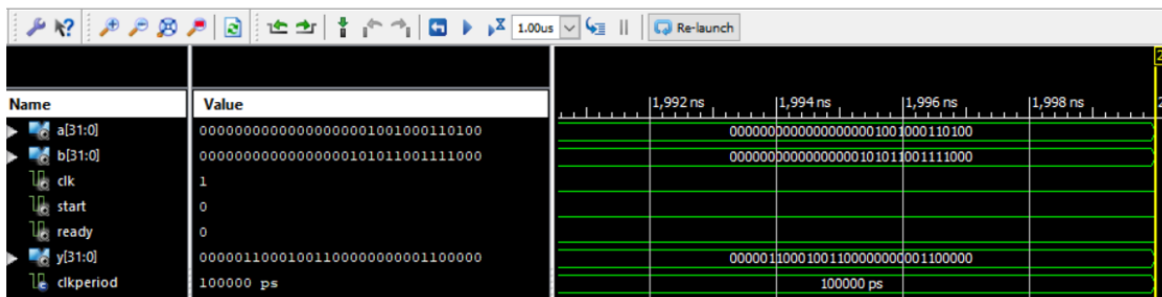00001234      00005678  
**1001000110100**    101011001111000      11000100110000000001100000  
 4660                    22136



1111111110000      1001100000101100      10010111110111111110101000000  
 8176                    38956

